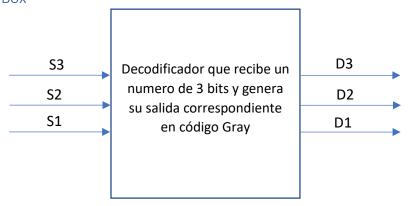


Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de ingeniería Escuela de ciencias Organización Computacional, Sección "B" Ing. Otto Rene Escobar Leiva Aux. Christian Real

Didier Alfredo Domínguez Urías 201801266 Tarea #2 26/03/2020

PROBLEMA 1


1. Black-Box



2. Correlación

J	S3	S2	S1	D3	D2	D1
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	0	1	0
4	1	0	0	1	1	0
5	1	0	1	1	1	1
6	1	1	0	1	0	1
7	1	1	1	1	0	0

3. Diagrama Digital

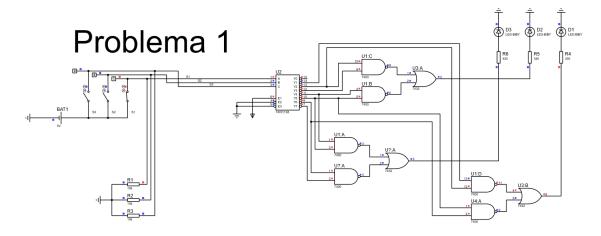

PROBLEMA 2

1. Black-Box




2. Correlación

		BCD			Decen	as (D)		Ų	Jnidad	des (U)
J	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	U4	U3	U2	U1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
7	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0


BCD*6
0
6
12
18
24
30
36
42

3. Diagrama Digital

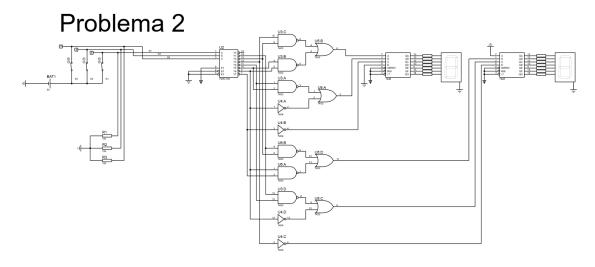


PROBLEMA 3

1. Black-Box

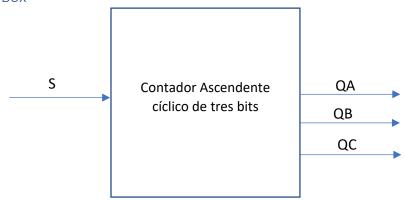

2. Diagrama de estados

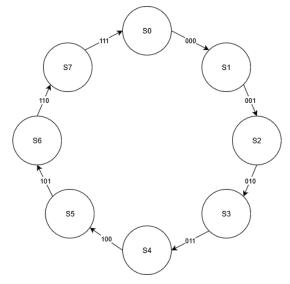

3. No. Y tipo de Flip-Flops

$$2^n = No \ estados = 8$$

n = 3 por lo tanto necesitamos **3** Flip – Flops JK

4. Asignación de valores a los estados

Estado	QA	QB	QC
S0	0	0	0
S1	0	0	1
S2	0	1	0
S3	0	1	1
S4	1	0	0
S5	1	0	1
S6	1	1	0
S7	1	1	1

5. Tabla de excitación

	Estac	do pres	ente	Esta	ido siguie	ente	1	A		В		C
J	QA	QB	QC	QA+1	QB+1	QC+1	JA	KA	JB	KB	JC	KC
0	0	0	0	0	0	1	0	Χ	0	Χ	1	Χ
1	0	0	1	0	1	0	0	Χ	1	Χ	Χ	1
2	0	1	0	0	1	1	0	Χ	Χ	0	1	Χ
3	0	1	1	1	0	0	1	Χ	Χ	1	Χ	1
4	1	0	0	1	0	1	Χ	0	0	Χ	1	Χ
5	1	0	1	1	1	0	Χ	0	1	Χ	Χ	1
6	1	1	0	1	1	1	Χ	0	Χ	0	1	Χ
7	1	1	1	0	0	0	Χ	1	Χ	1	Χ	1

6. Articulación Algebraica

• JA = QC*QB

QC\QA QB	00	01	11	10
0	0	0	Χ	Χ
1	0	1	Χ	Х

• KA = QC*QB

QC\QA QB	00	01	11	10
0	Χ	Χ	0	Χ
1	Χ	Χ	1	0

• JB = QC

QC\QA QB	00	01	11	10
0	0	Χ	Χ	0
1	1	Χ	Χ	1

• KB = QC

QC\QA QB	00	01	11	10
0	Χ	0	0	Χ
1	Χ	1	1	Χ

• JC = ¬QC

QC\QA QB	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	Х	Х	Х	Х

• KC = QC

QC\QA QB	00	01	11	10
0	Χ	Χ	Χ	Χ
1	1	1	1	1

7. Diagrama Digital

Problema 3

